



CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

"EFECTOS"



Magda Liliana Ruiz Ordóñez



OBJETIVOS

- bjetivos
- ntroducción
- nterrupciones
- luecos
- obretensione
- rmónicos
- onclusiones

- Reconocer los diferentes eventos que alteran la calidad del servicio eléctrico.
- Estudiar el impacto "los efectos" de los eventos en los equipos eléctricos.



INTRODUCCIÓN

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos

obretensiones

rmónicos











4

INTRODUCCIÓN

bjetivos

ntroducción

nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos





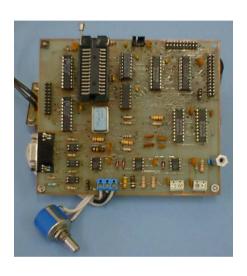







Definición de un problema de calidad de potencia

"Cualquier perturbación que se manifieste en tensión o corriente o las desviaciones de frecuencia que tengan como resultado un fallo o mala operación de un equipo"

R.C. Dugan, M.F. McGranaghan, H.W. Beaty "Electrical Power Systems Quality" McGraw-Hill 1996



bjetivos

ntrotlussion

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

Parámetros Asociados a la Calidad de onda

bjetivos


ntroducción

nterrupciones

uecos


obretensiones

rmónicos

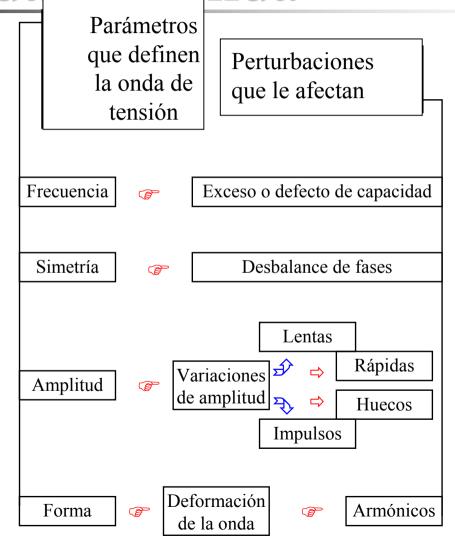




Comparativo de Perturbaciones

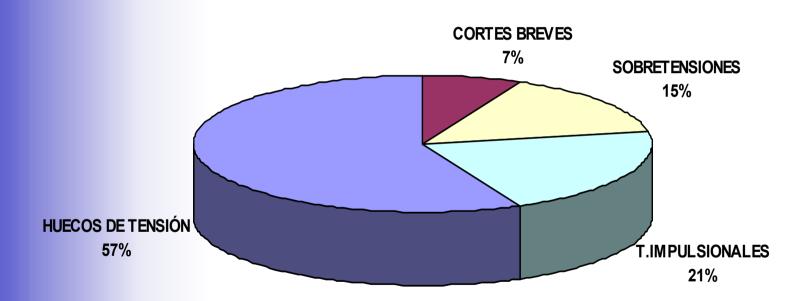



Perturbaciones durante un año

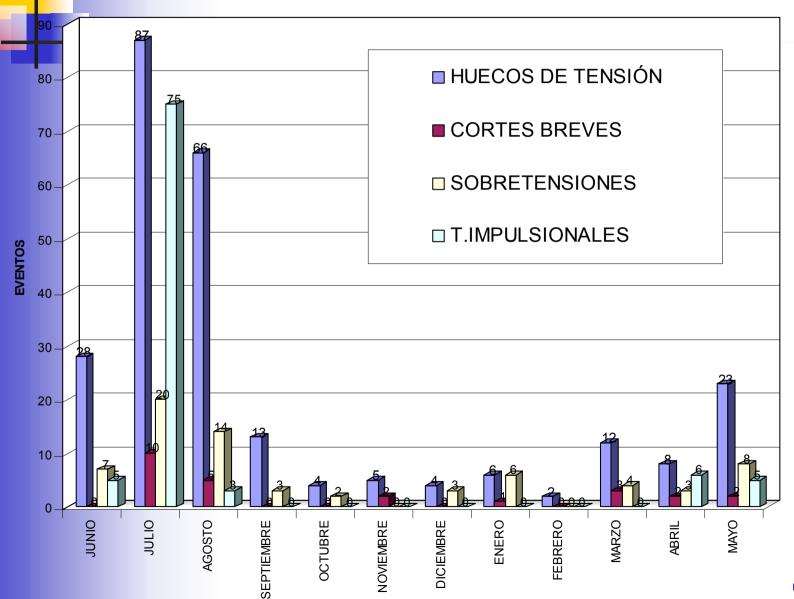





Interrupciones



ntroducción

nterrupciones

luecos


obretensiones

rmónicos

onclusiones



Definición

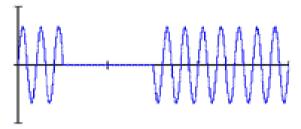

- Existencia o no de tensión en el punto de conexión Continuidad del suministro
- Se tienen en cuenta las > de 3 minutos
- Suelen necesitar reparación de tramos,
 elementos o al menos inspección



Interrupciones

bjetivos


ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

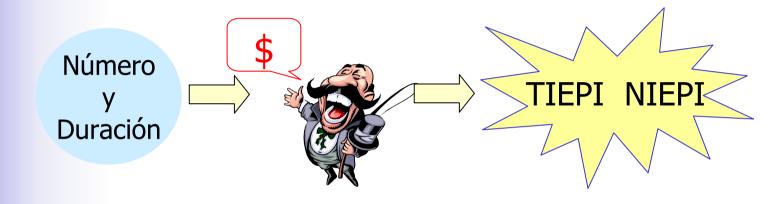

$$TIEPI = \frac{\sum_{i=1}^{k} PI_{i}H_{i}}{\sum_{i=1}^{k} PI}$$

$$NIEPI = \frac{\sum_{i=1}^{k} PI_{i}}{\sum_{i=1}^{k} PI_{i}}$$



Interrupciones

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Media tensión (de 1 a 36 Kv)

| Clasificación | N° Horas | N° Interrupciones |
|------------------------|----------|-------------------|
| zona urbana | 4 | 8 |
| zona semiurbana | 8 | 12 |
| zona rural concentrada | 12 | 15 |
| zona rural dispersa | 16 | 20 |
| | | |

Baja tensión (menor o igual a 1 Kv)

| Clasificación | N° Horas | N° Interrupciones |
|------------------------|----------|-------------------|
| zona urbana | 6 | 12 |
| zona semiurbana | 10 | 15 |
| zona rural concentrada | 15 | 18 |
| zona rural dispersa | 20 | 24 |



Evolución de la energía no suministrada

Evolución de la energía no suministrada y

bjetivos

del tiempo medio de interrupción en España (fuente REE)


ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

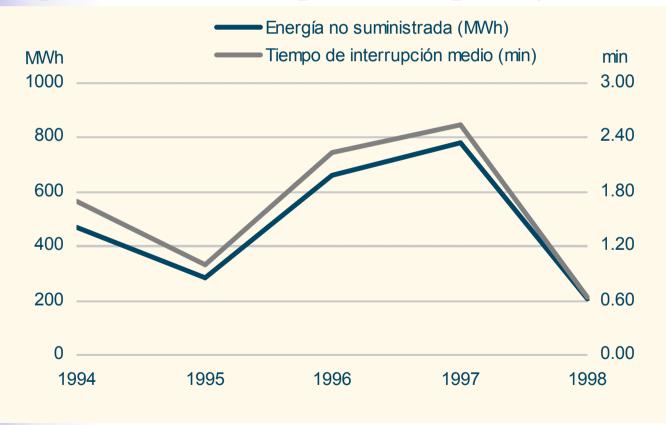



COSTE



- Coste de consecuencia directa (en un industria la parada de un proceso productivo, la pérdida de bienes como alimentos congelados)
- Importante también son costes directos las medidas que se tomen para paliar el efecto de la falta de calidad (la instalación de un sistema de alimentación ininterrupida SAI)



COSTE

El suministro de electricidad también es un suministro de comodidad:

- Cuánto se valora poder subir o no uno, dos o más pisos en ascensor?
- Tener que poner una y otra vez todos los despertadores conectador a la red





PROBLEMAS

- Determinar los costes ocasionados a los clientes (que tipo de cliente?)
- Según el tipo de cliente son distintos
- Primera distinción:









Industriales



SOLUCIÓN

- Valorizar la falta de calidad utilizada como criterio de FIABILIDAD en planificación de los sistemas de energía eléctrica.
- Índice elegido
 Energía No Suministrada
 - Solo incluye el aspecto de continuidad del suministro, no tiene valorización distinta entre cada cliente, dando un único valor



Metodología



Cuánto invertiría en pólizas de seguros para proteger la producción de las interrupciones?

Que cuantía?

Qué medida tomaría para protegerse frente a eventuales interrupciones: velas, linternas, SAI,...



Metodología

- Normalizar el Customer Interrupction Costs (CIC)
- Cómo?
- Obtener la demanda punta o le energía consumida por el cliente CDF (Customer Damage Function)
- Calcular SCDF (Sector Customer Damage Funtion): coste medio que sufre un cliente del tipo considerado



Costo estimado de energía no consumida

| | datos suministrados por SSD CI \$/kWh | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mes | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | |
| | | | | | | | |
| Enero | | 271,594 | 318,123 | 344,388 | 373,648 | | |
| Febrero | | 280,502 | 323,531 | 352,309 | 380,710 | | |
| Marzo | | 287,795 | 326,572 | 358,333 | 386,344 | | |
| Abril | | 296,141 | 329,119 | 361,916 | 390,787 | | |
| Mayo | | 300,761 | 330,699 | 363,798 | 392,428 | | |
| Junio | | 304,430 | 331,625 | 363,726 | 392,585 | | |
| Julio | | 305,861 | 332,653 | 363,580 | 392,585 | | |
| Agosto | | 305,953 | 334,316 | 364,744 | 392,585 | | |
| Septiembre | | 306,840 | 335,420 | 366,312 | 392,585 | | |
| Octubre | | 307,914 | 336,594 | 366,861 | 392,585 | | |
| Noviembre | 265,2 | 308,437 | 338,209 | 368,072 | 392,585 | | |
| Diciembre | 266,81772 | 311,244 | 340,002 | 369,765 | 392,585 | | |

Coste de inversiones en mejora de la calidad

Curva de costes de inversión en función de las variables de decisión de las Distribuidoras



bjetivos


nterrupciones

uecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

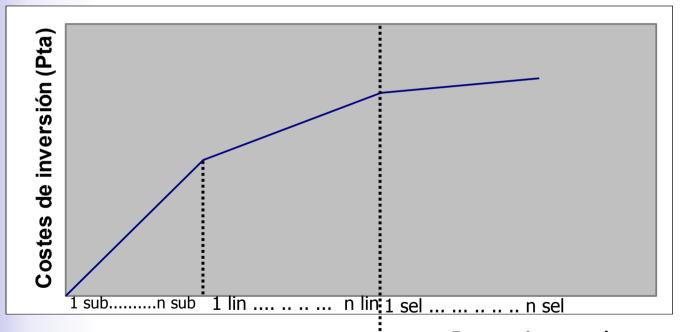


magnitud

Inversiones de primera — Inversiones de segunda

magnitud

http://www.udg.edu

Curva de mejora del TIEPI

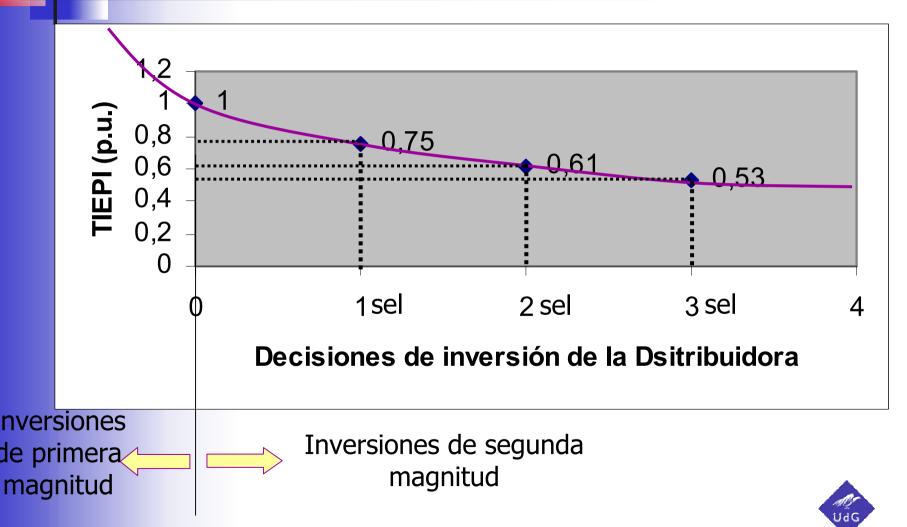

FUNCIONES VEC

- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CONTINUIDAD (VEC)
- Se asocia a cada aspecto de calidad un coste, de forma que se puedan sumar los costes de los distintos índices y obtener por tanto un valor único de coste para la calidad.
- La ENS es incompleta solo tiene en cuenta la duración de las interrupciones sin tener en cuenta el número



FUNCIONES VEC

$$C_{VEC}(TIEPI, NIEPI, DMI) = A(DMI)NIEPI PI + B TIEPI PI$$

- PI: Potencia isntalada
- TIEPI
- NIEPI
- DMI: duración media de una interrupción
- A(DMI): Coeficiente de coste del kVA interrumpido, valora el # de interrupciones
- B: coeficiente de coste del kVA no suministrado, valora el tiempo de interrupción





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos


obretensiones


rmónicos

onclusiones





Definición

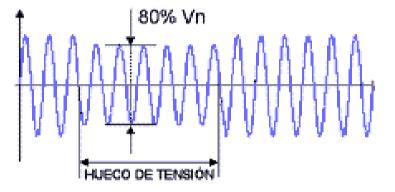

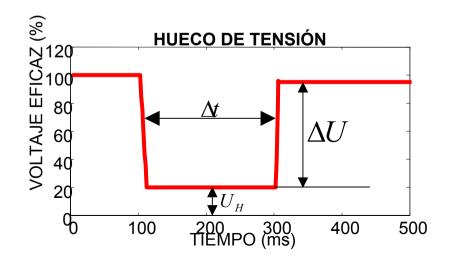



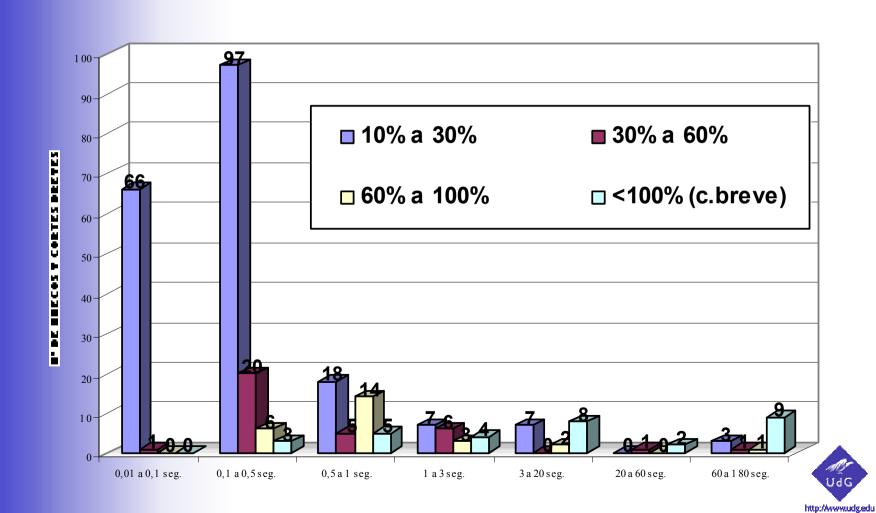

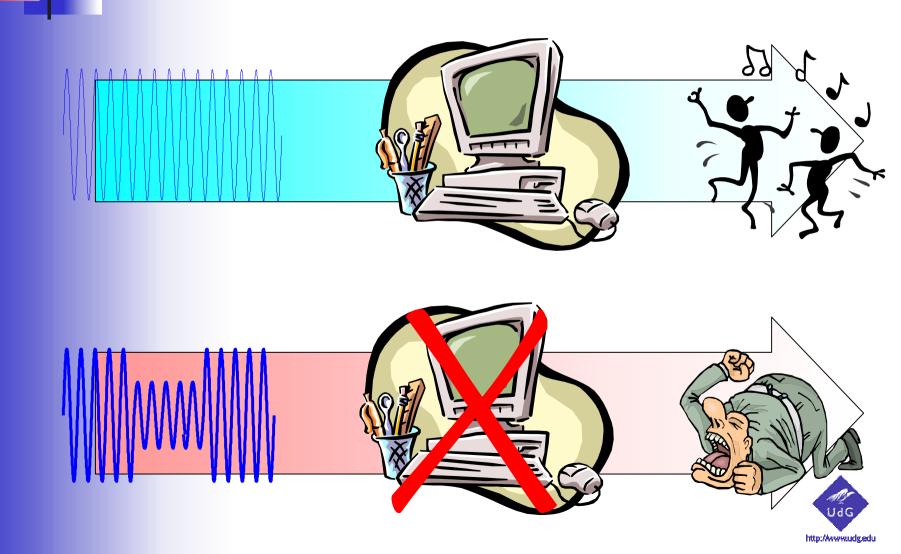

bjetivos


ntroducción


nterrupciones

luecos


obretensiones

rmónicos

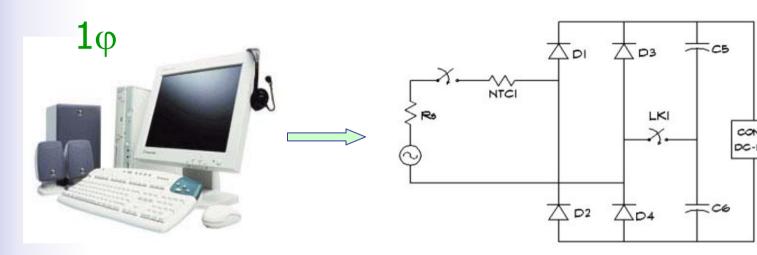

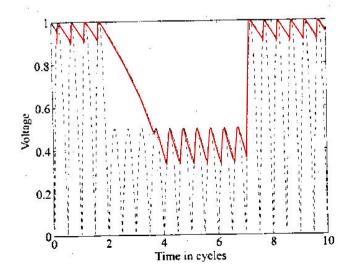



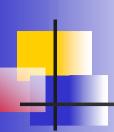

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Rizado de la tensión DC

$$\varepsilon = \frac{PT}{2V_0^2C}$$

Tensión DC durante el periodo de descarga

$$V(t) = V_0 - \sqrt{1 - 4\epsilon \frac{t}{T}}$$

Tiempo de tolerancia

$$t_{\text{max}} = \frac{1 - V_{\text{min}}^2}{4\epsilon} T$$



bjetivos

ntroducción

nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones


Curvas de Tolerancia

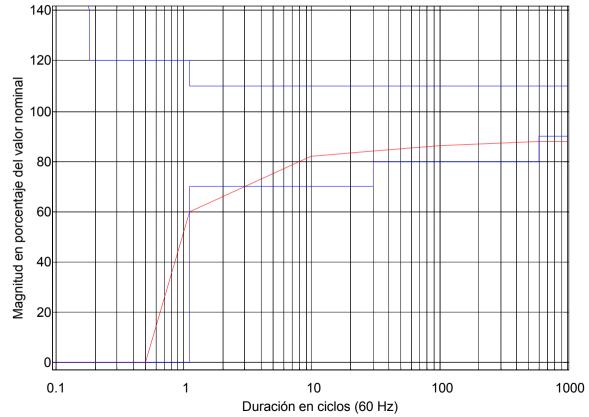

CBEMA

ITIC



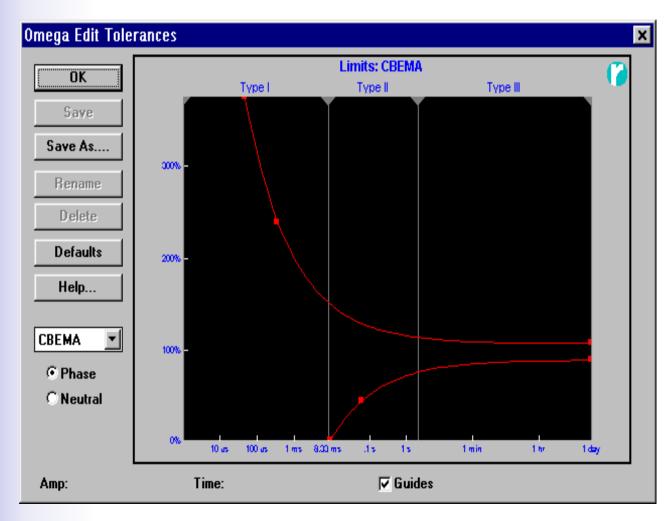



bjetivos

ntroducción

nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Curvas de Tolerancia (ejemplos)

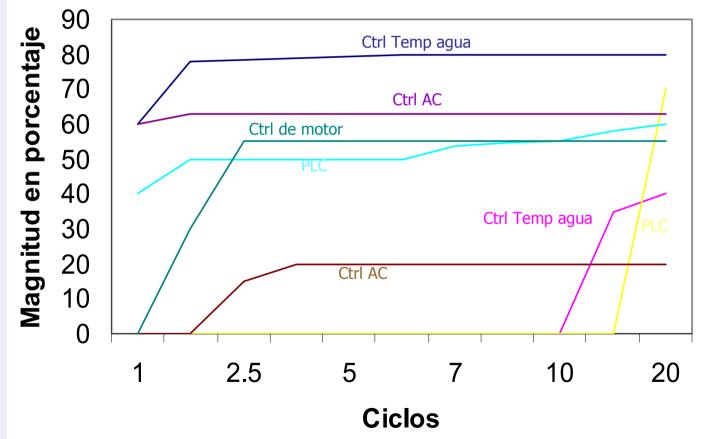



bjetivos


ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

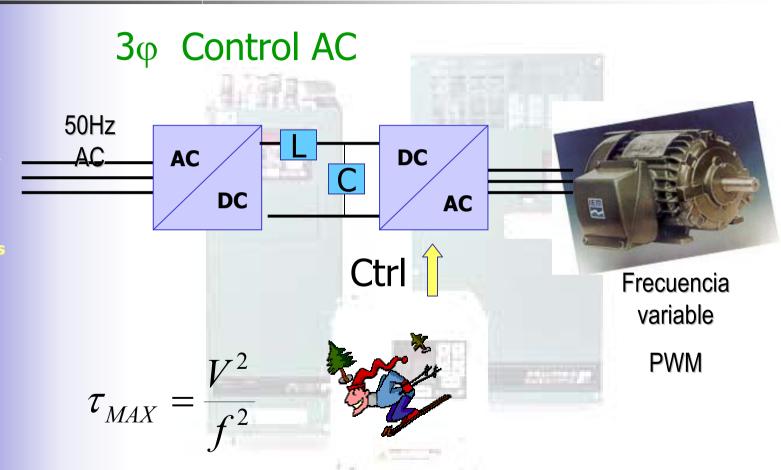





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Huecos balanceados

$$V(t) = \sqrt{V_0^2 - \frac{2P}{C}t}$$
 $t = \frac{C}{2P}(V_0^2 - V_{MIN}^2)$

Un controlador tiene un V nominal de 620 V y una capacitancia de 4400 µf. Potencia de 86

KW y un hueco de 560 V

$$t = \frac{4400\,\mu F}{2(86KW)} \left((620V)^2 - (560V)^2 \right)$$

$$t = 1.81mS$$





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Tamaño del Condensador

$$C = \frac{2P(t_{MAX})}{V_0^2 - V_{MIN}^2}$$

V=620 V; C=4400 μf; P=86 KW; Sag=560 V
 para un tiempo de 500 mS

$$C = \frac{2(86KW)(500mS)}{(620)^2 - (560)^2} = 1.12F$$

- Costo 1.12F es \$ 200.000
- área=2.5x18 m2 y 60 cms de altura



Huecos desbalanceados

bjetivos


ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

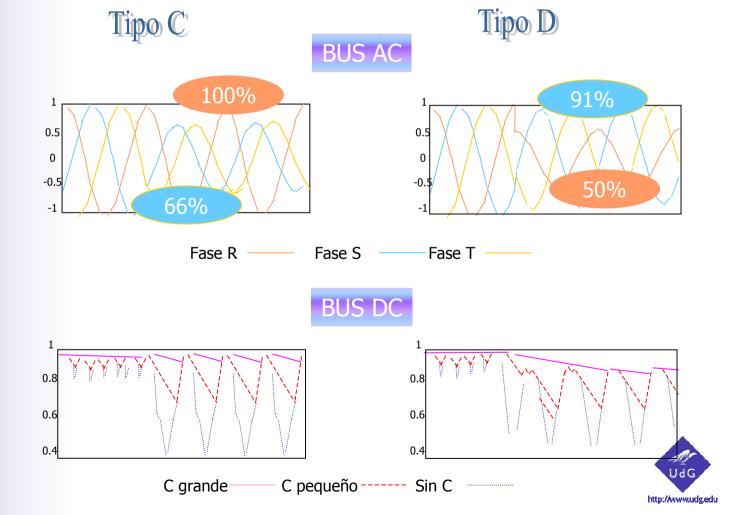

bjetivos

ntroducción

nterrupciones


uecos


obretensiones

rmónicos

onclusiones

Influencia del tamaño del condensador

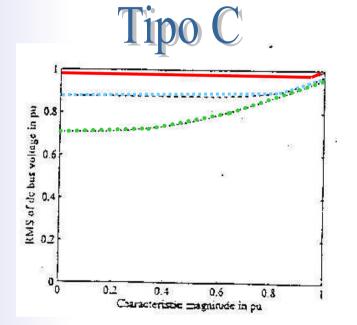

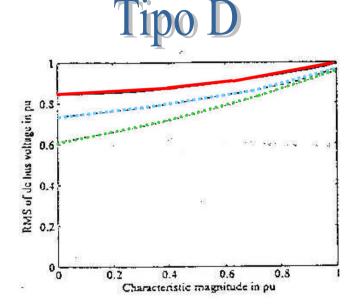

$$C = \frac{P}{V_0 \frac{dV}{dt}}$$



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos



onclusiones

Huecos Balanceados

El hueco causa una caída de tensión en los terminales del motor

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right) = \omega(\tau_{elec} - \tau_{mech}) \longrightarrow s = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$$

ω f angular a υn

H cte inercia

$$\Delta s = \frac{ds}{dt} \, \Delta t = \frac{1 - V^2}{2H} \, \Delta t$$



bjetivos

ntroducción

nterrupciones


obretensiones

rmónicos

onclusiones

■ Para H=0.96 sec
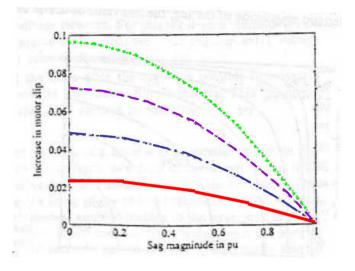
$$\Delta s = \frac{ds}{dt} \Delta t = \frac{1 - V^2}{2H} \Delta t$$



- 2.5 ciclos 5 ciclos 7.5 ciclos 10 ci

Huecos desbalanceados

C grande da balance a los terminales del motor





Controlador DC Firing angle




bjetivos

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

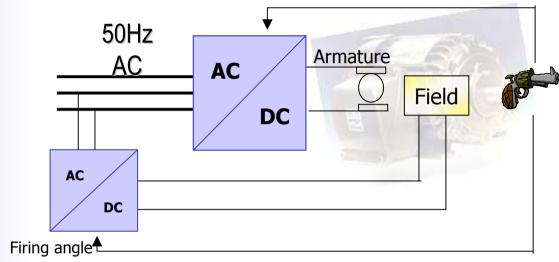

$$V_f = R_f I_f$$

$$V_a = E + R_a I_a$$

$$V_f = R_f I_f$$
 $V_a = E + R_a I_a$ $V_a \approx E = k\omega_m I_f$

$$\omega_{_{m}} = \frac{R_{_{f}}}{k} \frac{V_{_{a}}}{V_{_{f}}}$$



bjetivos

ntroducción


nterrupciones


luecos


obretensiones

rmónicos



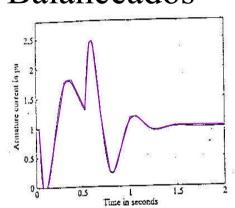


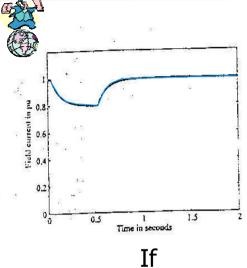


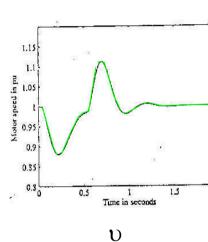

IaDesbalanceados



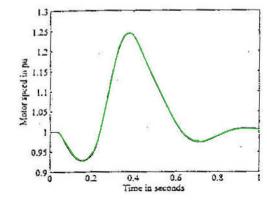

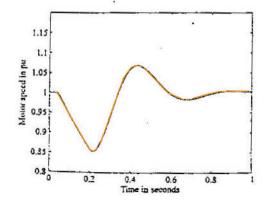





bjetivos

ntroducción

nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos


onclusiones

Salto en el ángulo de fase

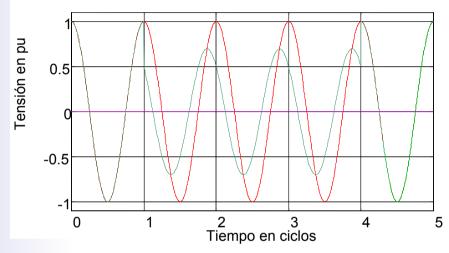





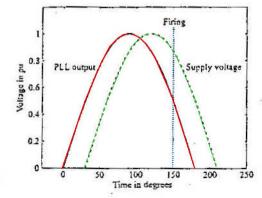



Equipos sensibles a los huecos

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

uecos


obretensiones

rmónicos

- Ordenadores
- Iluminación
- * PLC's



- Motores
- Controladores

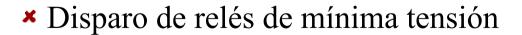





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos


obretensiones


rmónicos

onclusiones




Definición

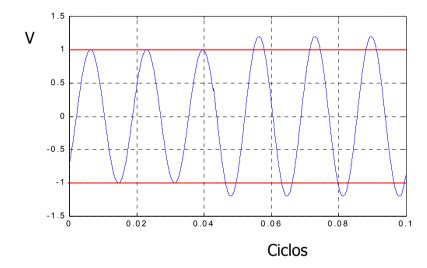

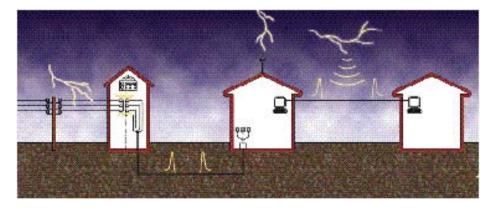



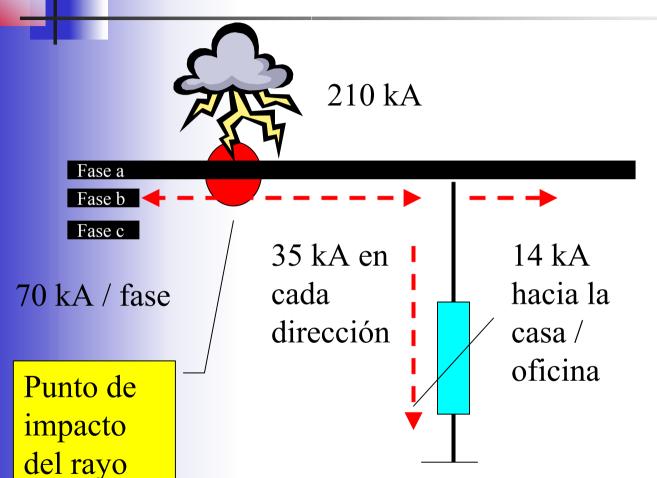



Conjunto de casas u oficinas

Autoválvula de descarga (21 kA)





Redes eléctricas y equipos

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones









http://www.udg.edu



bjetivos

ntroducción

nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Equipos receptores

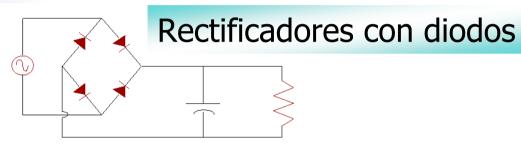

Instrumentación











bjetivos

ntroducción

nterrupciones


uecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones



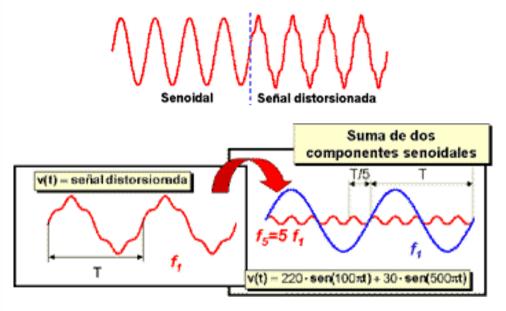

Los armónicos son perturbaciones de baja frecuenci que se presentan en la forma de onda





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} D_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

$$D_{k} = \sqrt{B_{k}^{2} + C_{k}^{2}}$$

Simetría de media onda


Dependiendo de la simetría algunos coeficientes son cero

$$f(t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) \qquad \begin{array}{c} C_k = 0 & k \ par \\ B_k = 0 & k \ par \end{array}$$

$$C_{k} = 0 \quad k \quad par$$

$$B = 0 \quad k \quad par$$

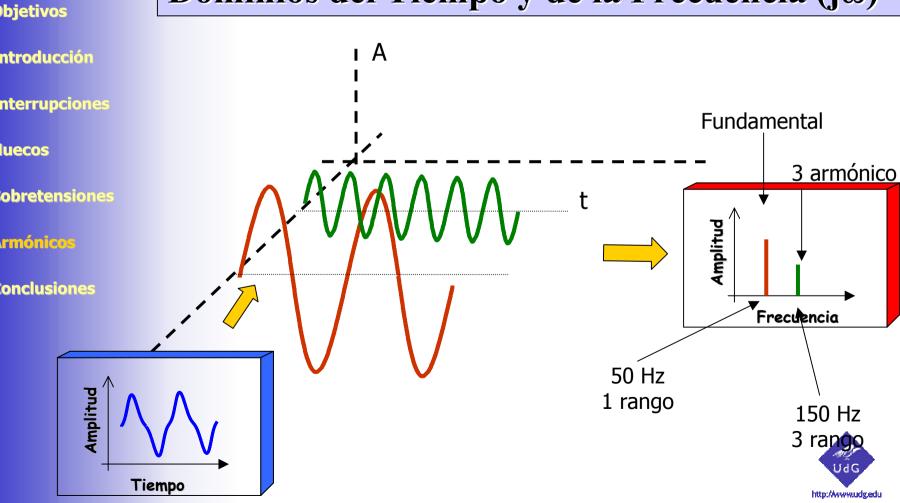Dominios del Tiempo y de la Frecuencia (jω)



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos


obretensiones

rmónicos

onclusiones

 La distorsión de la sinusoide fundamental, ocurre en múltiplos de la frecuencia fundamental

$$f_{armónica} = n \times 50 Hz$$

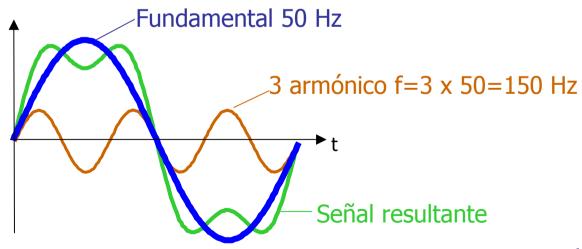



bjetivos

ntroducción


nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

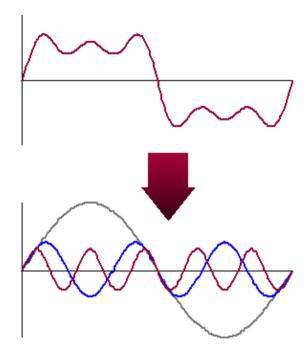

 Superposición de una fundamental (50 Hz) y dos armónicos (3 y 5)





Caracterización

bjetivos


ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

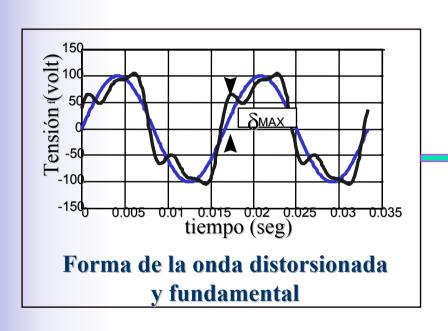

$$IDA_{V} = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{n} V_{i}^{2}}}{V_{1}}$$

$$IDA_{I} = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{n} I_{i}^{2}}}{I_{1}}$$









¿Cómo se generan los armónicos?

Cargas lineales

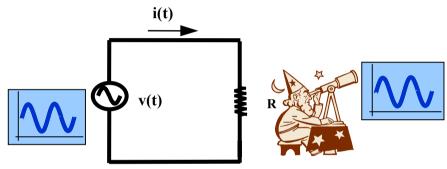

Cargas no lineales

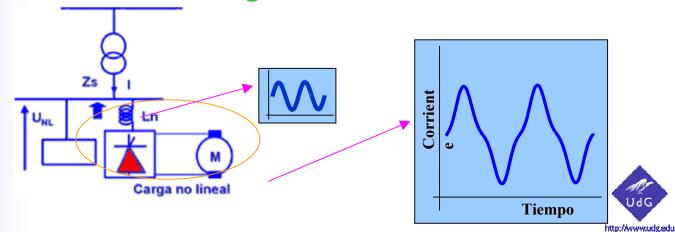

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

Compatibilidad Electromagnética o CEM

bjetivos

ntroducción

nterrupciones


uecos

obretensiones

rmónicos


onclusiones

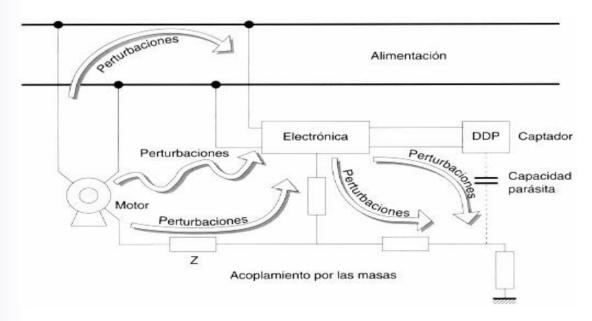Habilidad de un equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin producir perturbaciones electromagnéticas intolerables en dicho ambiente





Compatibilidad Electromagnética o CEM

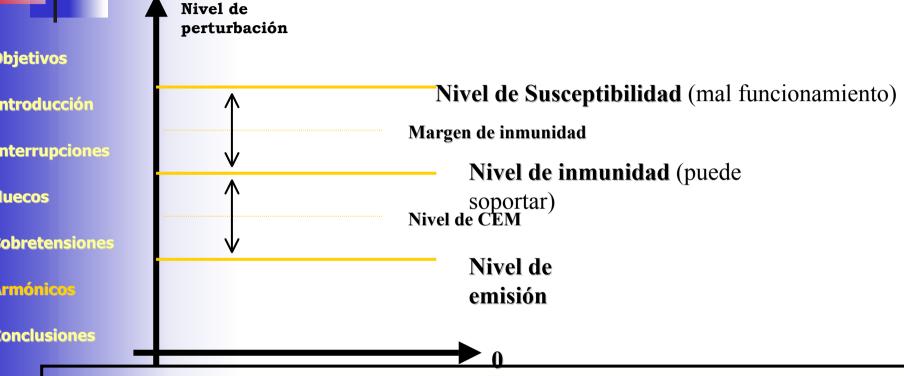


Pl nivel de inmunidad de cada aparato debe ser tal que su entorno lo perturbe y su nivel de emisión debe ser lo suficientement bajo como para no perturbar a los aparatos situados en su entorne electromagnético

http://www.udg.edu



- bjetivos
- ntroducción
- nterrupciones
- luecos
- obretensiones
- rmónicos
- onclusiones

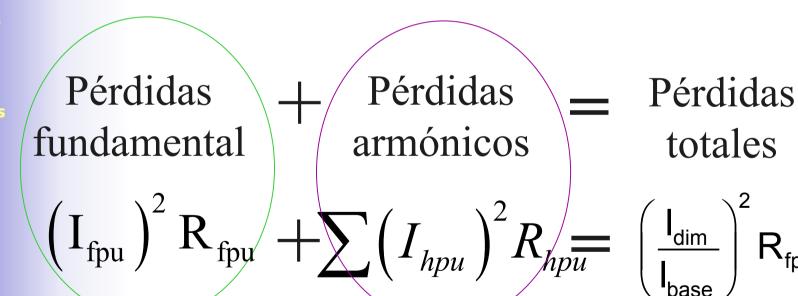- Efectos
- ♣ Reducción de Dimensionamiento en Conductore





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones


rmónicos

onclusiones

Medición incorrecta de reactiva

Potencia instantánea en cuadratura


Potencia instantánea desfasada

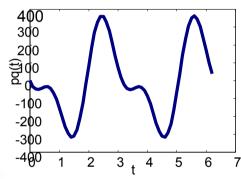

La potencia activa = 288W

$$Q_f = V*Iq = 251,1063$$
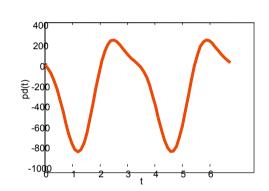
$$S = \sqrt{P^2 + Q_f^2} = 382,0973$$
 $S = \sqrt{P^2 + Q_d^2}$





$$S = \sqrt{P^2 + Q_d^2} - 353,58'$$

http://www.udg.edu

Operación incorrecta de protecciones

bjetivos

ntroducción

V(t)


nterrupciones


luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

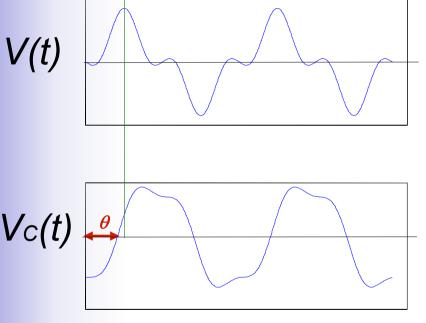

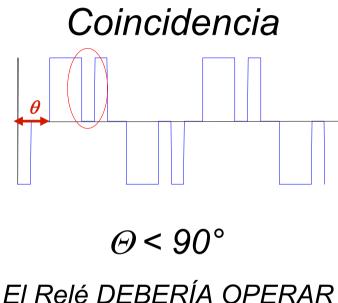

Pueden causar coincidencias menores de 4 mS, provocando que el Relé NO OPERE CUANDO DEBIERA.

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos


obretensiones

rmónicos

onclusiones

En transformadores

Calentamiento por flujos

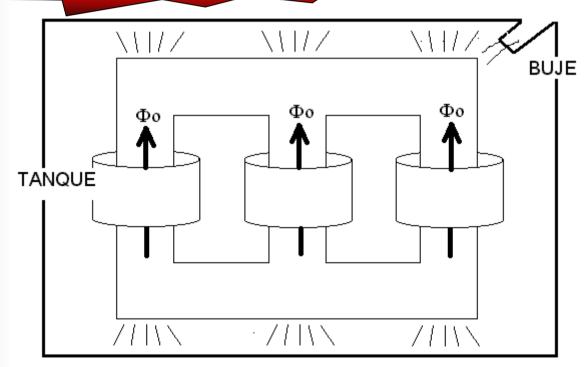





bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Interferencia en líneas telefónicas

Influencia en Corriente



Producto IT =
$$\left(\sum_{h=1}^{H} [I_{H} \bullet TIF]^{2}\right)^{2}$$

Influencia en Tensión

Producto kVT =
$$\left(\sum_{h=1}^{H} \left[kV_{H} \bullet TIF \right]^{2} \right)^{2}$$

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Superposición de torque en los motores

$$i_a = I_{\text{max}} Cos \quad wt$$

$$i_b = I_{\text{max}} Cos \quad (wt - 120)$$

$$i_c = I_{\text{max}} Cos \quad (wt + 120)$$

Corrientes del estator (frecuencia fundamental)

Fuerzas magnetomotrices

$$F_{a1} = F_{\text{máx}} \cos \theta \quad \cos wt$$

$$F_{b1} = F_{\text{máx}} \cos (\theta - 120) \quad \cos (wt - 120)$$

$$F_{c1} = F_{\text{máx}} \cos (\theta + 120) \quad \cos (wt + 120)$$



Superposición de torque en los motores

Armónico 3

$$i_{a3} = I_{a3}Cos 3wt$$

 $i_{b3} = I_{b3}Cos 3(wt - 120)$
 $i_{c3} = I_{c3}Cos 3(wt + 120)$

$$F_{a3} = F_{m3} \cos \theta \cos 3wt$$

 $F_{b3} = F_{m3} \cos (\theta - 120) \cos (3wt - 360)$
 $F_{c3} = F_{m3} \cos (\theta + 120) \cos (3wt + 360)$

$$F_3(\theta,t) = \frac{1}{2} (F_{a3} + F_{b3} + F_{c3}) = 0$$



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

Superposición de torque en los motores

Armónico 5

$$i_{a5} = I_{m5} Cos \, 5wt$$

 $i_{b5} = I_{m5} Cos \, 5(wt + 120)$
 $i_{c5} = I_{m5} Cos \, 5(wt - 120)$

$$F_{a5} = F_{m5} \cos \theta \cos 5wt$$

$$F_{b5} = F_{m5} \cos (\theta - 120) \cos (5wt + 120)$$

$$F_{c5} = F_{m5} \cos (\theta + 120) \cos (5wt - 120)$$

$$F_5(\theta, t) = F_{a5} + F_{b5} + F_{c5} = \frac{3}{2} F_{m5} [\cos (\theta + 5wt)]$$



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

- 1

Armónicos

bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

onclusiones

Superposición de torque en los motores

Fuerza Magnetomotriz

$$F(\theta,t) = \frac{3}{2} F_{\text{máx}} \left[\cos \left(\theta - wt\right)\right] + \frac{3}{2} F_{m5} \left[\cos(\theta + 5wt)\right] +$$

$$\frac{3}{2}F_{m7}\left[\cos(\theta-7wt)\right]+\dots$$

Corriente del Rotor

$$I_r = I_{r1}\cos swt + I_{r5}\cos(6-s)wt + I_{r7}\cos(6+s)wt + \dots$$

$$\tau \alpha F(\theta,t) * I_r$$



- Probabilidad de resonancias serie y paralelo
- **Saturación de Transformadores**
- Reducción de la eficiencia del sistema
- ■Envejecimiento y reducción de vida útil de equipos
- Probabilidad de operación incorrecta de

Relés Controladores Contadores

- **■Incremento de pérdidas**
- Incremento de ruido e interferencia
- **Existencia de torques vibratorios y de frenado**



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos



Conclusiones



bjetivos

ntroducción

nterrupciones

luecos

obretensiones

rmónicos

- El principal efecto de la falta de calidad es la salida de sistemas de control de procesos con ordenes erróneas.
- La interrupción de estos procesos causan grandes pérdidas de tipo económico.
- La apertura de relés hacen que se detengan procesos industriales.



¿ PREGUNTAS?





